

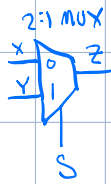


MUX



2 to 1

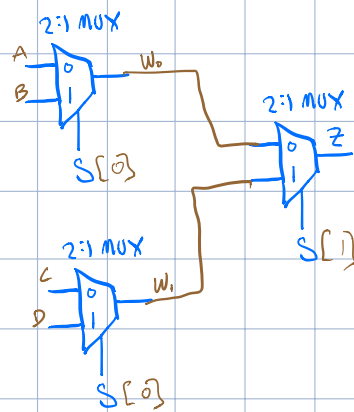


4 to 1

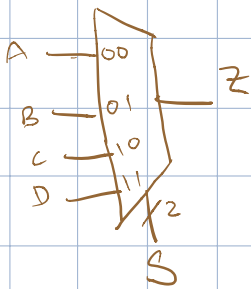

8 to 1

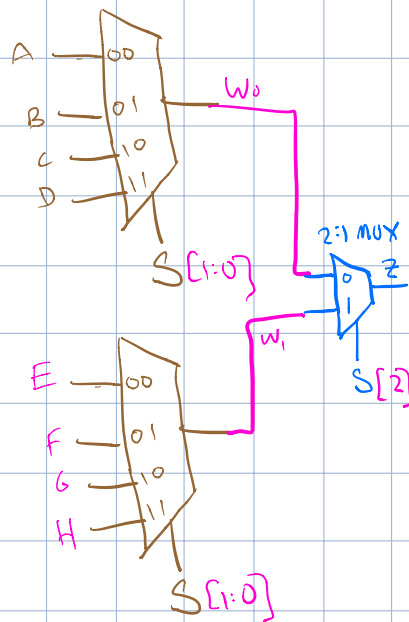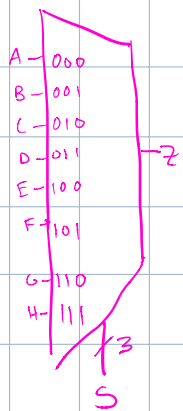

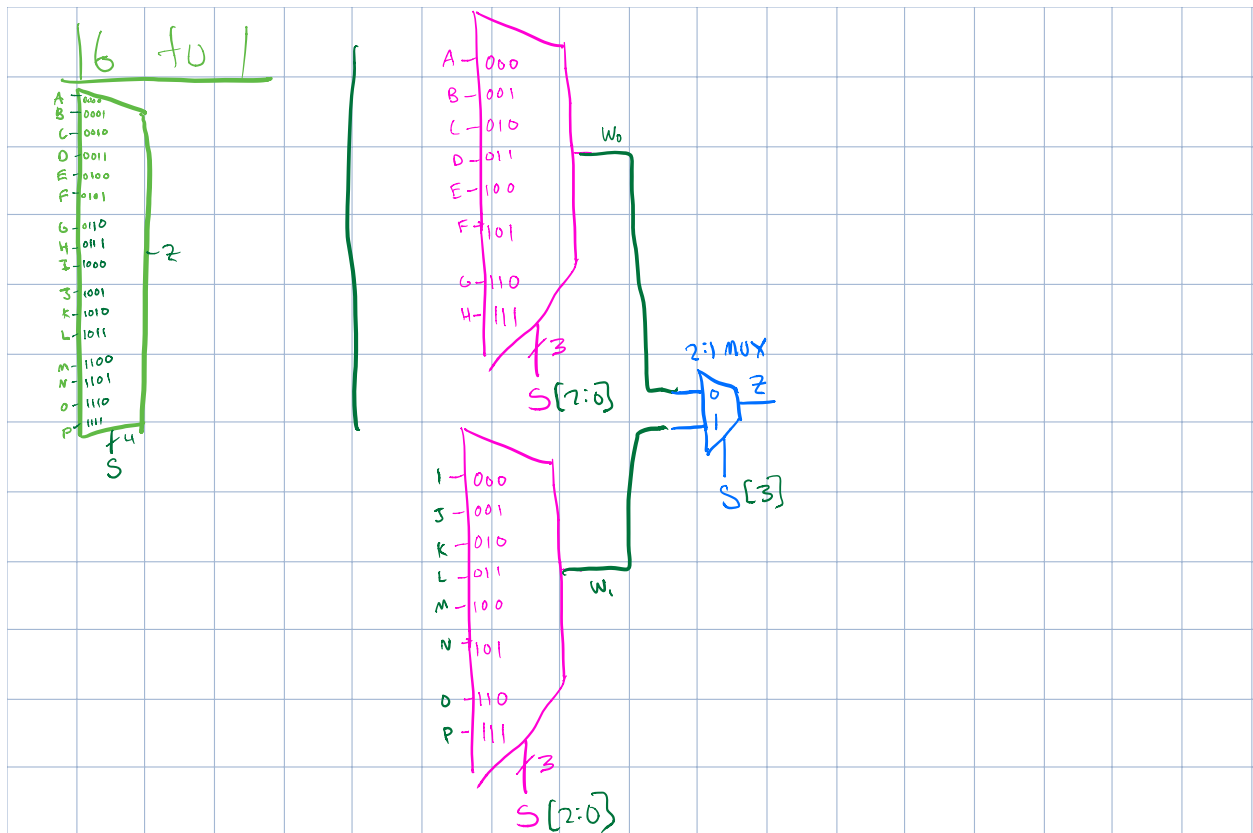

Adder

A	B	C _i	S	C _o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$


$$S = (A \oplus B) \oplus C_i$$

$$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$$


$$= \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB$$

$$= AB + AC_i + BC_i$$


1 bit adder 50667

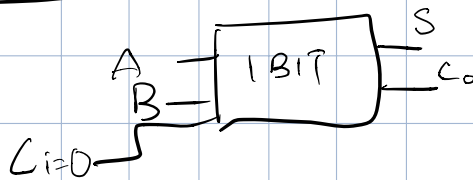

2 bit adder 37342

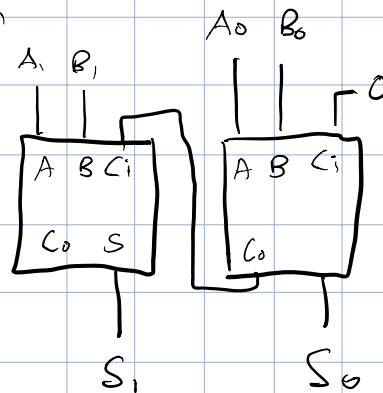

n bit adder

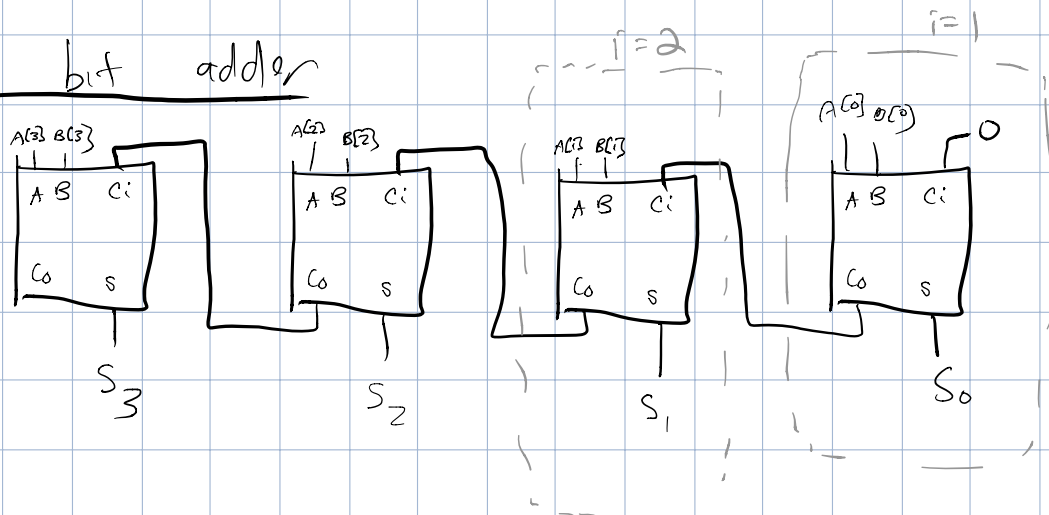

at $i=32$

at $i=31$

